
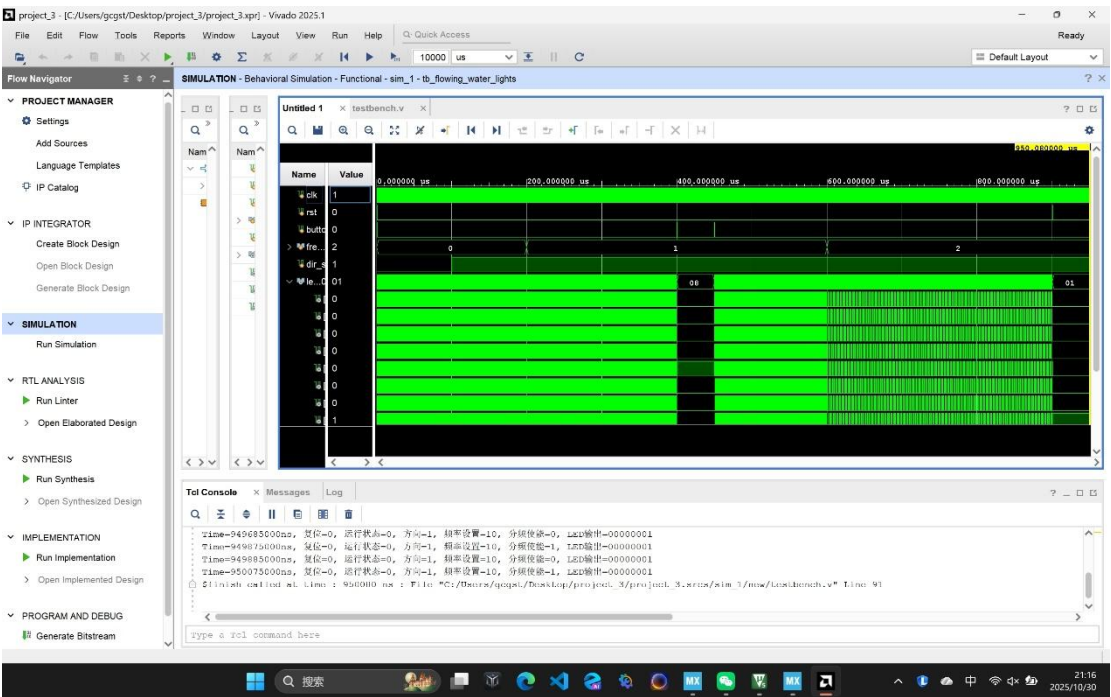




实验 3：计数器


一、基于计数器的流水灯仿真分析

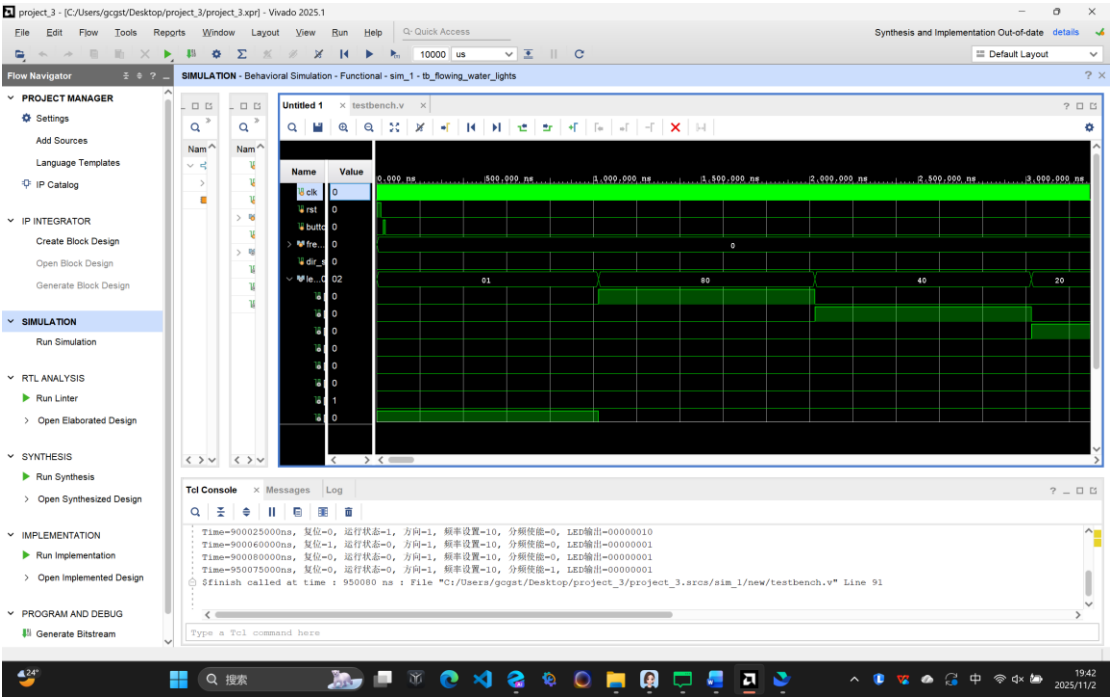1.1 仿真波形截图

能正确清晰体现实验所要求的功能，根据需要可以截多张仿真波形图并体现计数器或者输出的 led 信号在某个频率下的周期测量



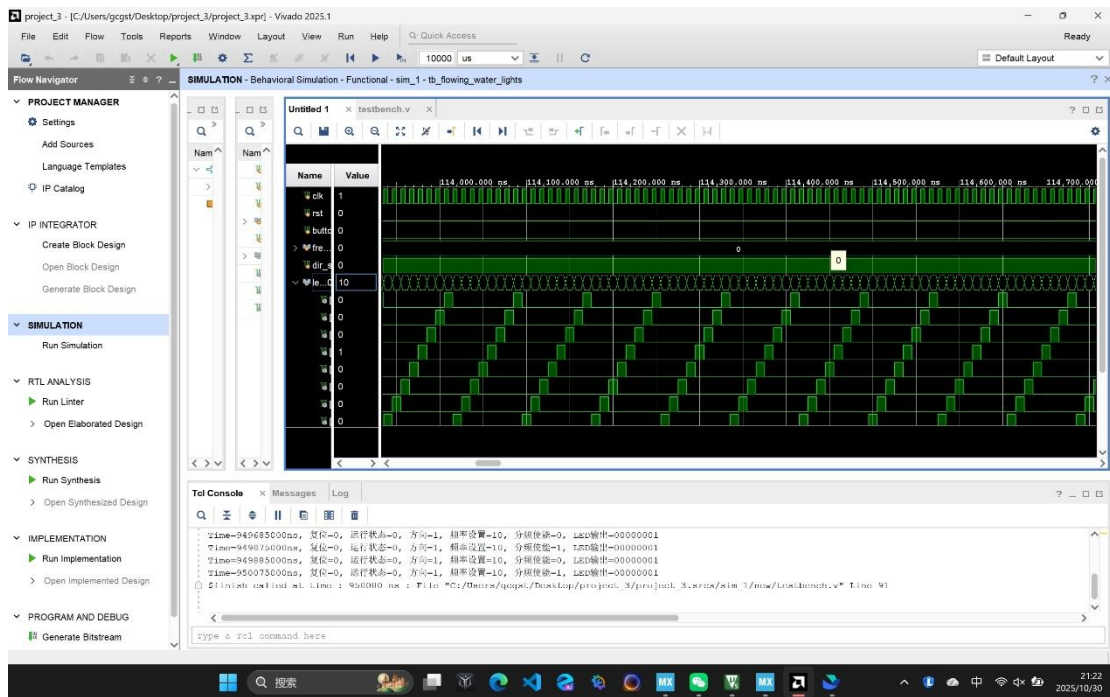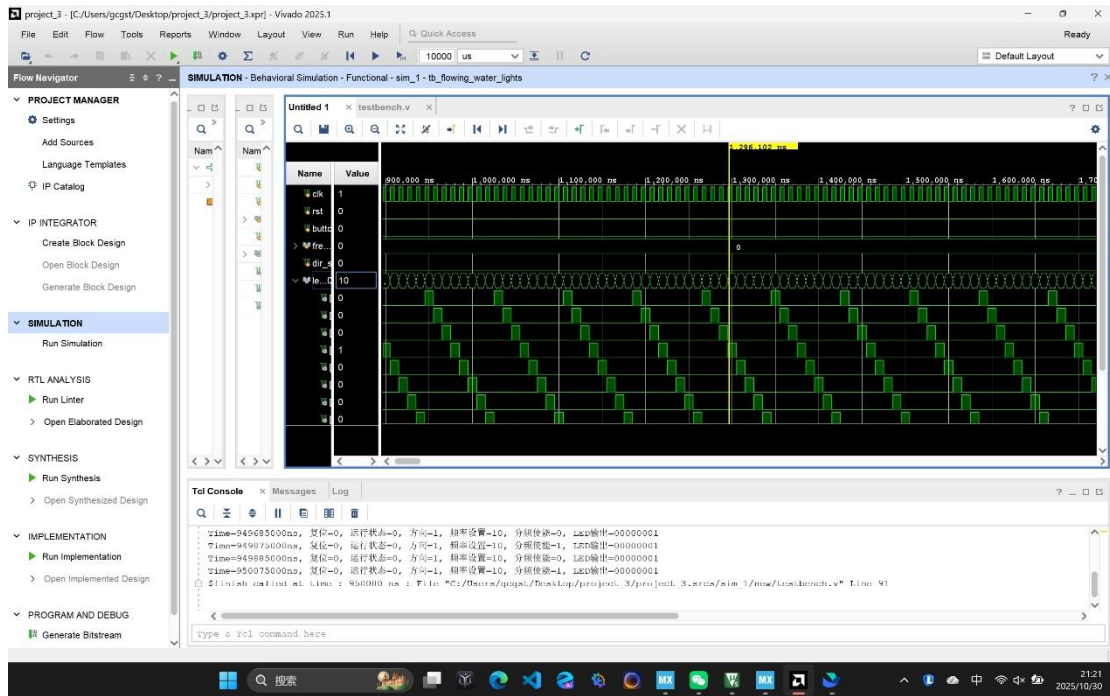

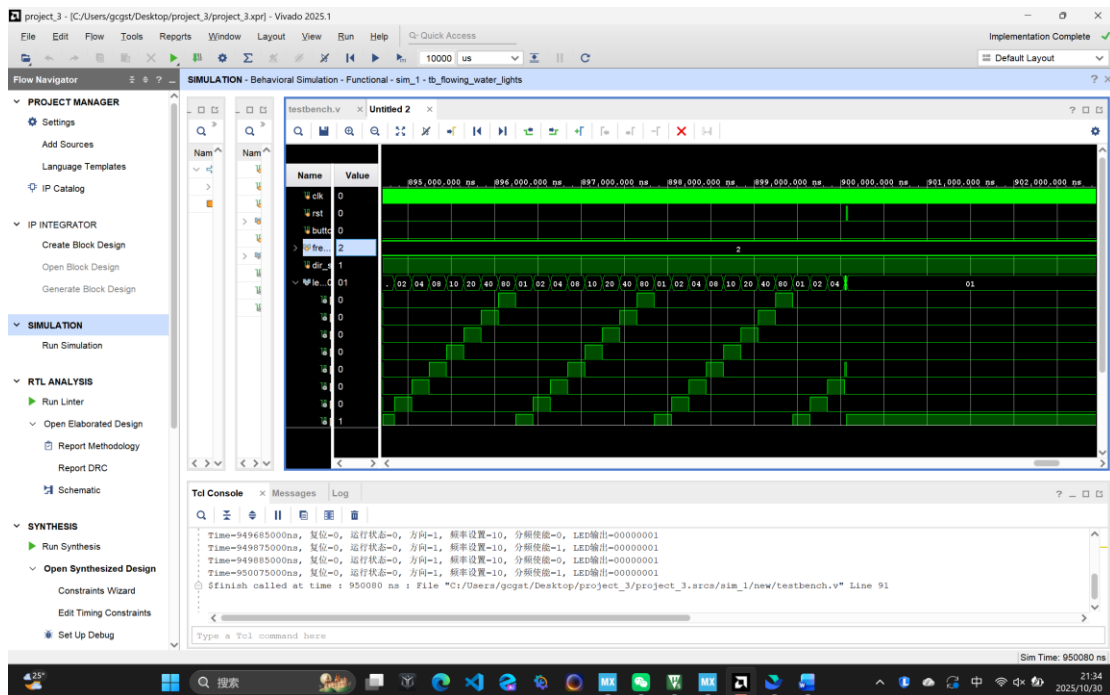

1.2 波形分析

需体现初始复位、启动、暂停、间隔切换、方向切换，间隔和方向切换只需要体现一次。

图 1:

初始复位:

0-20ns: rst=1, 复位。30-40ns: button=1, 启动。

图 2:

启动:

400us 时 button=1。按下 button 前 led[3]亮，按下 button 后流水灯停止流动，保持只有 led[3]亮的状态。

暂停:

450us 时 button=1。流水灯继续流动。

间隔切换:

0-200us 时, freq_set=0;

200-400us 时, freq_set=1

400-600us 时, freq_set=2 从而以不同频率输出，流水灯以不同频率流动。

图 3: (图 1 左侧的放大)

dir=0, 流水灯右移位

图 4:

dir=1, 流水灯左移位

图 5:

900us 时, 按下 reset, reset=1, 只有 led[0]亮。

二、关键代码

尽管已经提交了代码文件，仍要求给出以下关键代码及说明，其他模块代码无需粘贴，注意排版，最好直接截图

2.1 3 个寄存器级联实现边沿检测的代码

```

1 | timescale 1ns / 1ps
2 | module edge_detect(
3 |     input wire clk,
4 |     input wire rst,
5 |     input wire signal,
6 |     output wire pos_edge
7 | );
8 |
9 |     reg sig_r0, sig_r1, sig_r2;
10 |
11 | always @(posedge clk or posedge rst)
12 | begin
13 |     if(rst) sig_r0 <= 1'b0;
14 |     else    sig_r0 <= signal;
15 | end
16 |
17 | always @(posedge clk or posedge rst)
18 | begin
19 |     if(rst) sig_r1 <= 1'b0;
20 |     else    sig_r1 <= sig_r0;
21 | end
22 |
23 | always @(posedge clk or posedge rst)
24 | begin
25 |     if(rst) sig_r2 <= 1'b0;
26 |     else    sig_r2 <= sig_r1;
27 | end
28 |
29 | assign pos_edge = sig_r1 & ~ sig_r2;
30 |
31 | endmodule

```

2.2 按键 S2 启停的实现的代码

贴出关键代码，并简要说明按键 S2 对应的信号如何控制计数器启停

```

29 | always @(posedge clk or posedge rst) begin
30 |     if (rst) begin
31 |         running <= 1'b0;
32 |     end else if (pos_edge_button) begin
33 |         running <= ~running;
34 |     end
35 | end
36 |
37 | always @(posedge clk or posedge rst) begin
38 |     if (rst) begin
39 |         led <= 8'b00000001;
40 |     end else if (clk_en && running) begin
41 |         if (dir_set) begin
42 |
43 |             led <= {led[6:0], led[7]};
44 |         end else begin
45 |
46 |             led <= {led[0], led[7:1]};
47 |         end
48 |     end
49 | end

```

按键 S2 通过上升沿触发启停状态切换，最终由 running 寄存器的状态决定计数器（流水灯）是否运行。

步骤 1：边缘检测

调用 edge_detect 对 button 上升沿检测，输出 pos_edge_button，避免按键机械抖动的影响，确保只有按键按下瞬间的上升沿被识别。

步骤 2：启停状态切换


当检测到 pos_edge_button（按键 S2 的上升沿）时，寄存器 running 会翻转状态，1 变为 0 或者 0 变为 1。running=1 表示“允许计数器运行”，running=0 表示“禁止计数器运行”。

步骤 3：控制计数器使能

在流水灯的时序逻辑中，只有当分频时钟使能 clk_en 和 running=1 同时满足时，流水灯才会执行移动操作。

三、流水灯 RTL Analysis 截图

需用红框准确标记边沿检测三级寄存器级联的位置

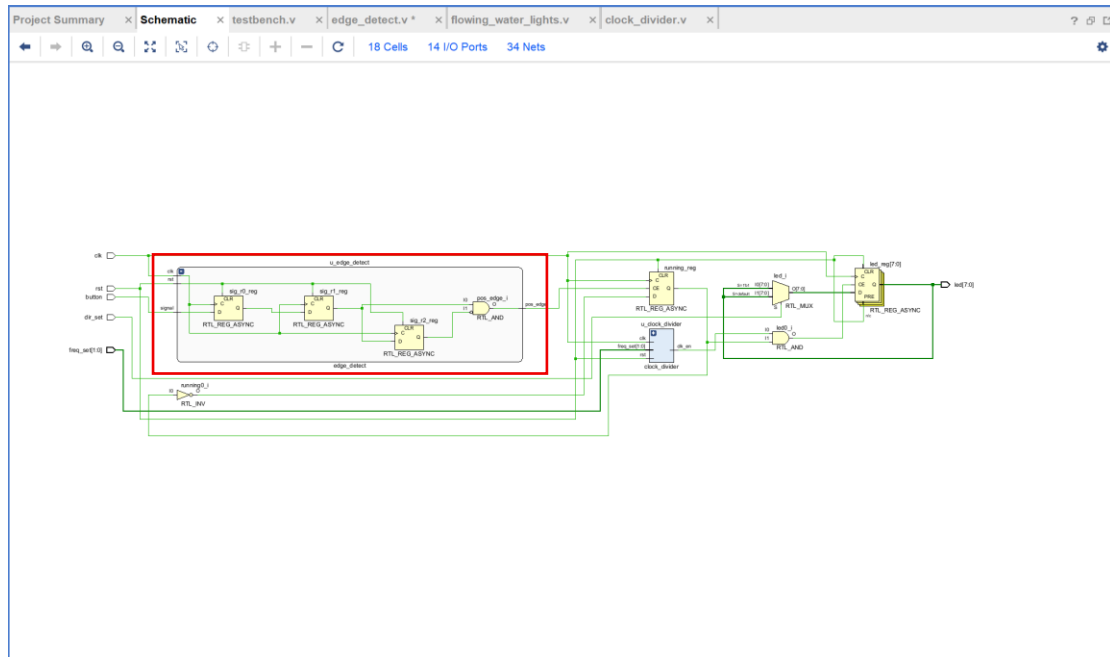

四、计数器最大值的计算

时钟频率 100MHz，给出流水灯某一个频率对应的计数器变量 cnt 应达到的最大值的计算过程，cnt 从 0 开始，流水灯频率自行选定。

设流水灯频率 $f_{led} = 1000 \text{ Hz} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$

系统时钟频率 $f_{clk} = 100 \text{ MHz} = 1 \times 10^8 \text{ Hz}$

系统时钟周期 $T_{clk} = \frac{1}{f_{clk}} = 1 \times 10^{-8} \text{ s}$

流水灯切换周期 $T_{led} = \frac{1}{f_{led}} = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$

$$N = \frac{T_{led}}{T_{clk}} = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ s}}{1 \times 10^{-8} \text{ s}} = 1 \times 10^5$$

∴ 计数器最大值 $cnt_{max} = N - 1 = 99999$

来自华为笔记